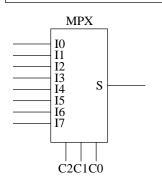
MULTIPLEXOR: Con las entradas de control {C2,C1,C0} se selecciona una de las posibles entradas {IO...I7} y se transfiere a la salida {S}



C2	C1	C0	I0 I1 I2 I7	F
0	0	0	0 X X X X 1 X X	0 1
$_{0}^{0}$	$_{0}^{0}$	1 1	$\left \begin{array}{cccc} X & 0 & X & X \\ X & 1 & X & X \end{array}\right $	0 1
$0 \\ 0$	1 1	$_{0}^{0}$	$\begin{bmatrix} X & X & 0 & X \\ X & X & 1 & X \end{bmatrix}$	0 1
1	1	1	$\left \begin{array}{ccc} X & X & X & & 0 \\ X & X & X & & 1 \end{array}\right $	0

$$S=IO.\overline{C2}.\overline{C1}.\overline{C0} + I1.\overline{C2}.\overline{C1}.C0 + ... + I7.C2.C1.C0$$

APLICACIONES

CONVERSOR PARALELO–SERIE


IMPLEMENTACION DE FUNCIONES

EXP. GENERAL

COMPARACION DE TERMINOS

TABLA DE VERDAD

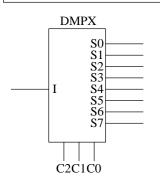DEMULTIPLEXOR: Con las entradas de control {C2,C1,C0} se transfiere la entrada {I} a una de las posibles salidas {SO...S7}



C2	C1	C0	S0 S	S1 S	32	S7
0	0	0	I X X	X	X	X
0	0	1	X	I Z	X	X
0	1	0	X	X	I	X
1			X			

$$S0 = \overline{I.C2.C1.C0}$$


$$S1 = \overline{I.C2.C1.C0}$$

$$S2 = \overline{I.C2.C1.C0}$$

APLICACIONES

CONVERSOR SERIE–PARALELO
INTERCONEXION DE BUSES
IMPLEMENTAR FUNCIONES (con la ayuda de una puerta logica)

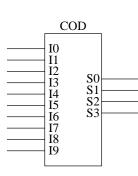CODIFICADOR: Ante una sola entrada activa devuelve a la salida el codigo binario asociado a ella



Con prioridad: Si se activan varias entradas a la vez la salida sera la correspondiente a la entrada con mas prioridad

Sin prioridad: Si se activan varias entradas a la vez la salida sera la suma logica de cada salida activa por separado

Un caso muy comun es el codificador DECIMAL-BCD. Al activarse cada una de las 10 entradas se obtiene el codigo BCD correspondiente a la entrada activada

S3 = E8 + E9 S2 = E4 + E5 + E6 + E7 S1 = E2 + E3 + E6 + E7 S0 = E1 + E3 + E5 + E7 + E9

Tipos